

# 第五章 运算方法与运算器(四)

---

秦磊华 计算机学院

---

## 基于补码数据表示研究运算方法和设计运算器(简)

### 5.6 运算器设计

CONTENT




### 1. 运算器基本组成单元

- ◆ ALU(算术逻辑运算单元):前面已经介绍多种ALU设计方法
- ◆ 寄存器:保存原始数据和中间结果
- ◆ 总线:连接ALU及寄存器, 构建ALU数据通路, 完成运算器功能
- ◆ 多路选择: 根据运算功能和步骤的需要, 选择不同的数据通路

## 1. 运算器基本组成单元



### 1) 三态门

 

#### ◆ 单向三态门及其结构

$E_n = 1: A \rightarrow B$

$E_n = 0$ : B端输出高阻抗(相当于B端与所连接线路断开)

  


#### ◆ 双向三态门及其结构

$E_{n1} = 1, E_{n2} = 0: A \rightarrow B$

$E_{n1} = 0, E_{n2} = 1: B \rightarrow A$

$E_{n1} = 0, E_{n2} = 0: ???$


$E_{n1} = 1, E_{n2} = 1: ???$

 
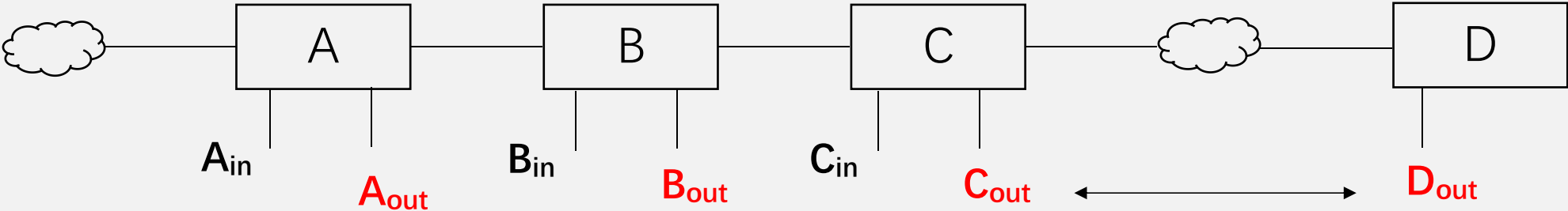
## 2.总线连接的基本原则及示例


总线连接及控制基本原则：

- ◆ 从总线输入数据的部件应该进行输入控制；
- ◆ 所有向总线输出的部件，其输出端应有三态功能，且需要进行输出控制。
- ◆ 同一有效传输期内，连接在公共总线的部件最多只能有一个输出有效，其余必须为高阻抗状态



## 5.6 运算器设计

### 3. 单总线结构运算器组织及控制

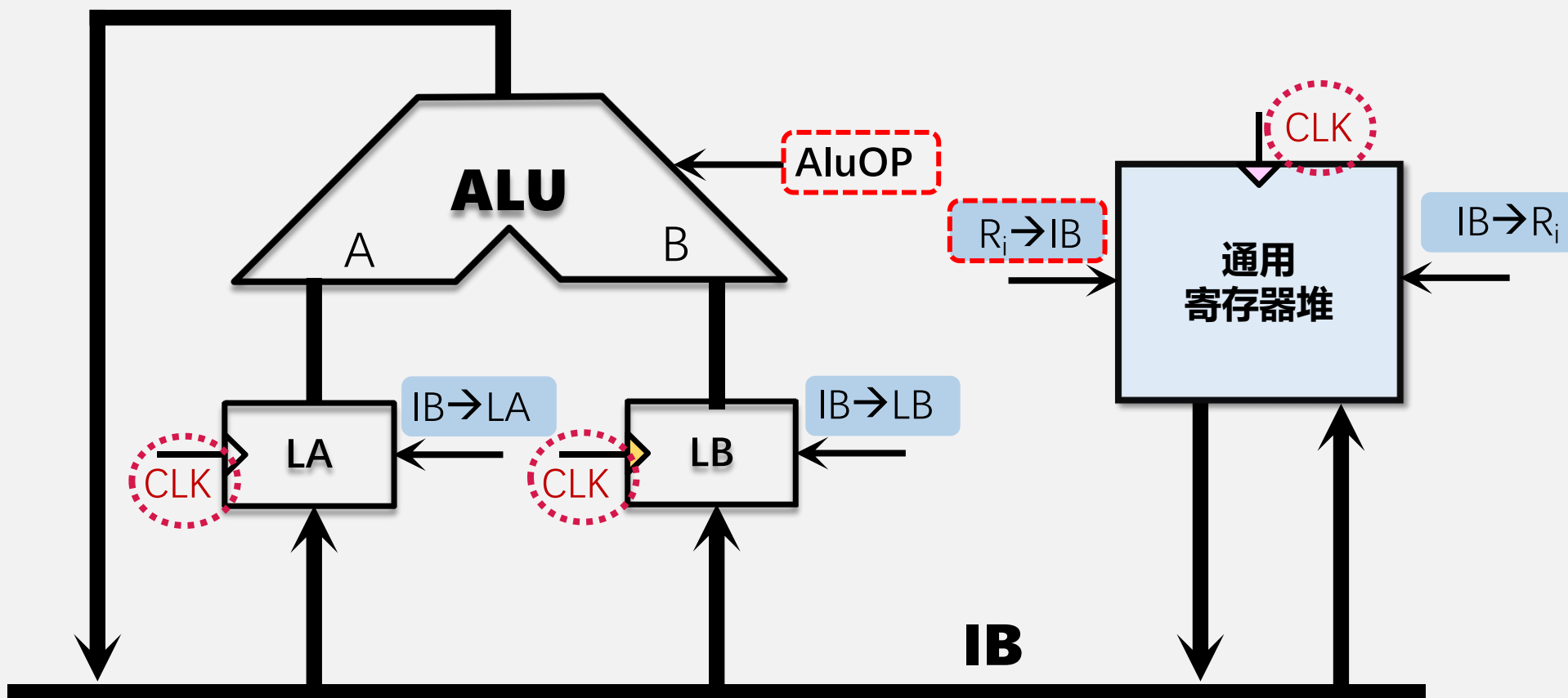


◆ 该电路能正常工作的基本条件是什么？

ALU的输出和通用寄存器堆输出带三态

### 3.单总线结构运算器组织及控制


# ADD R0, R1
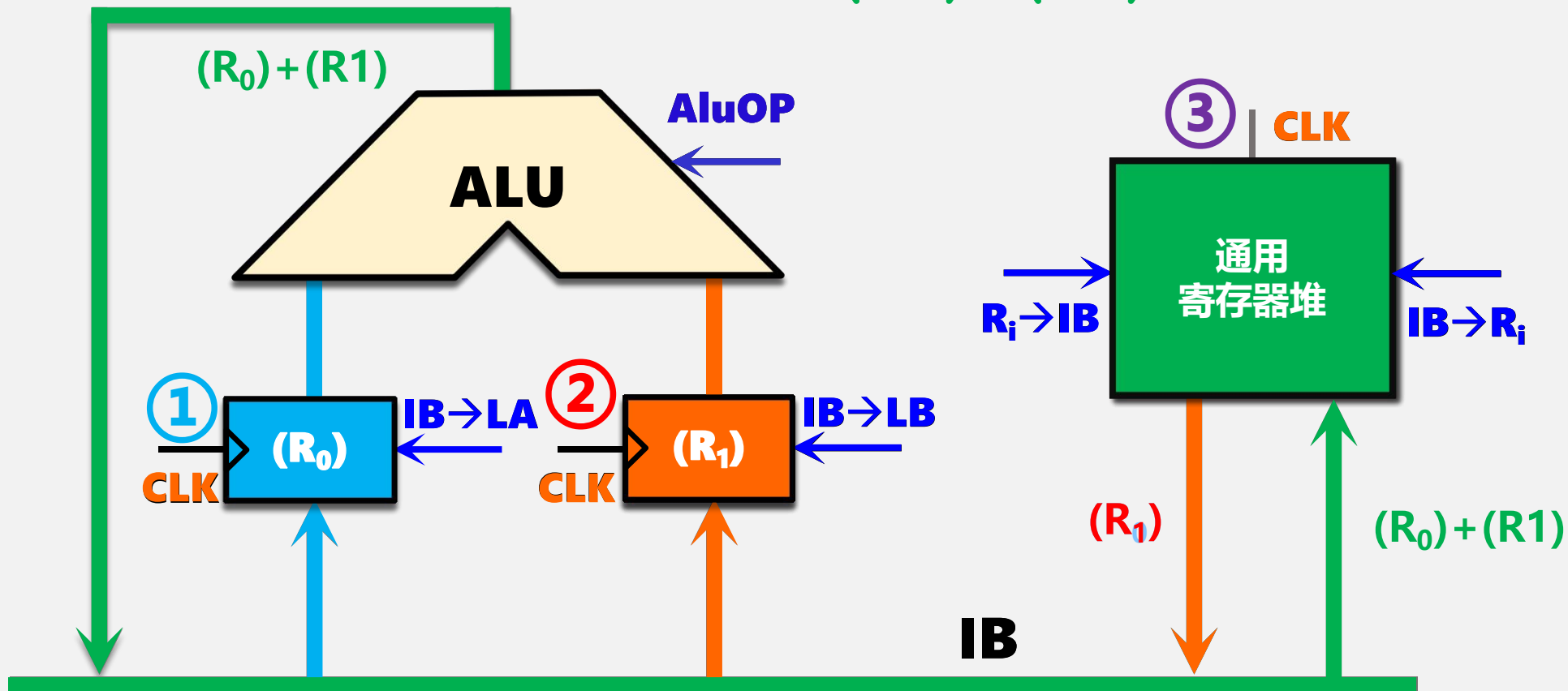
$$(R0) + (R1) \rightarrow R0$$


### ■ 单总线，两个锁存器，**3**个时钟周期

## 5.6 运算器设计

### 3. 单总线结构运算器组织及控制

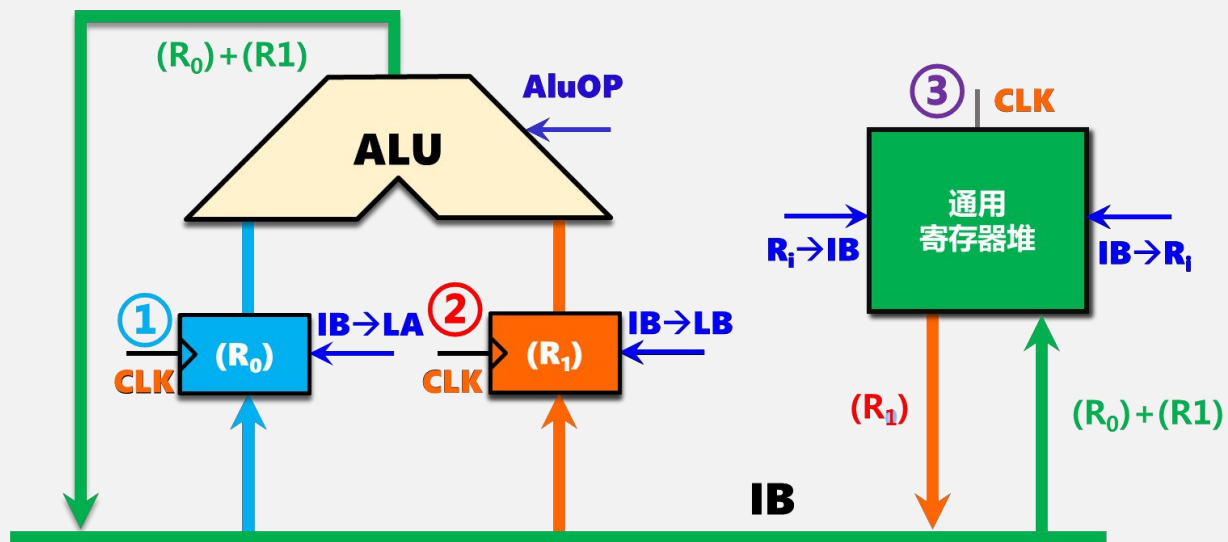


$$(R_0) + (R_1) \rightarrow R_0$$

$T_1: R_0 \rightarrow LA$	有效: $R_0 \rightarrow IB$ 、 $IB \rightarrow LA$ 、 $CLK$ 、 $ALUOP$ 使ALU输出高阻	无效: $IB \rightarrow R_i$ 、 $IB \rightarrow LB$
$T_2: R_1 \rightarrow LB$	有效: $R_1 \rightarrow IB$ 、 $IB \rightarrow LB$ 、 $CLK$ 、 $ALUOP$ 使ALU输出高阻	无效: $IB \rightarrow R_i$ 、 $IB \rightarrow LA$
$T_3: ALU \rightarrow R_0$	有效: $Aluop$ 、 $IB \rightarrow R_i$ 、 $CLK$ 、 $R_i \rightarrow IB$ 输出高阻	无效: $IB \rightarrow LA$ 、 $IB \rightarrow LB$



## 5.6 运算器设计

### 3.单总线结构运算器组织及控制

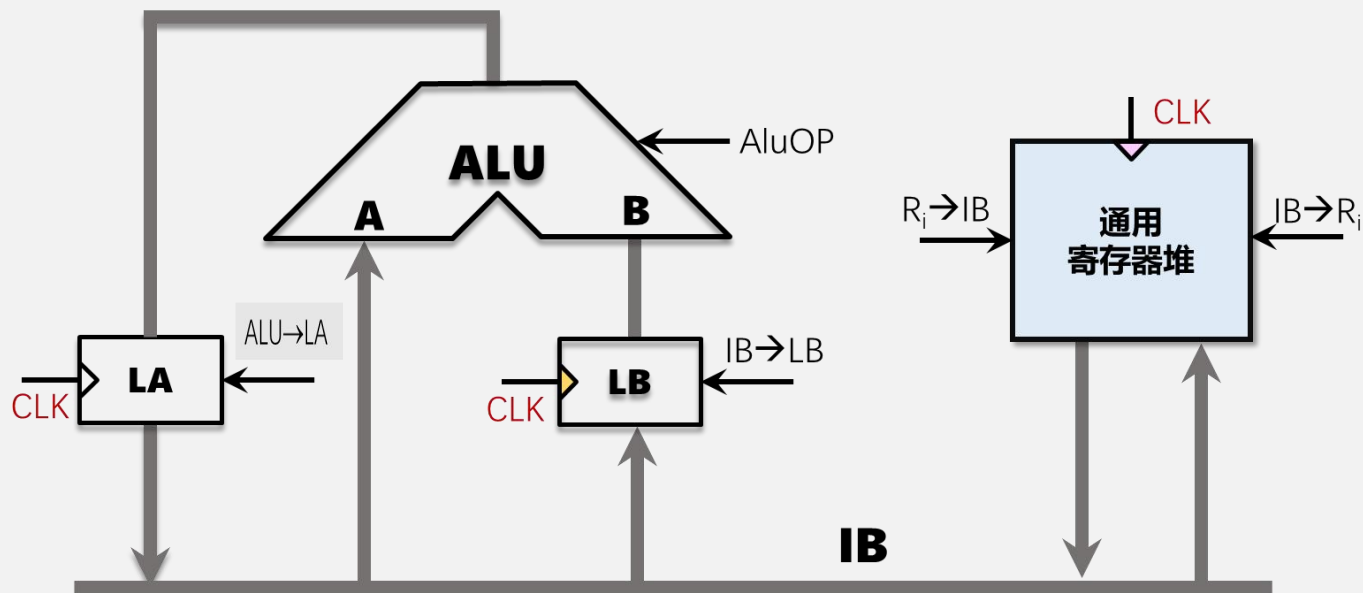

$$(R_0) + (R_1) \rightarrow R_0$$

◆ 该总线连接存在的问题？

输出冲突：LA、通用寄存器堆(GR)

◆ 电路正常工作的条件？


解决冲突：LA 增加三态输出控制

ALU输出需要三态吗？



# 5.6 运算器设计

## 3.单总线结构运算器组织及控制

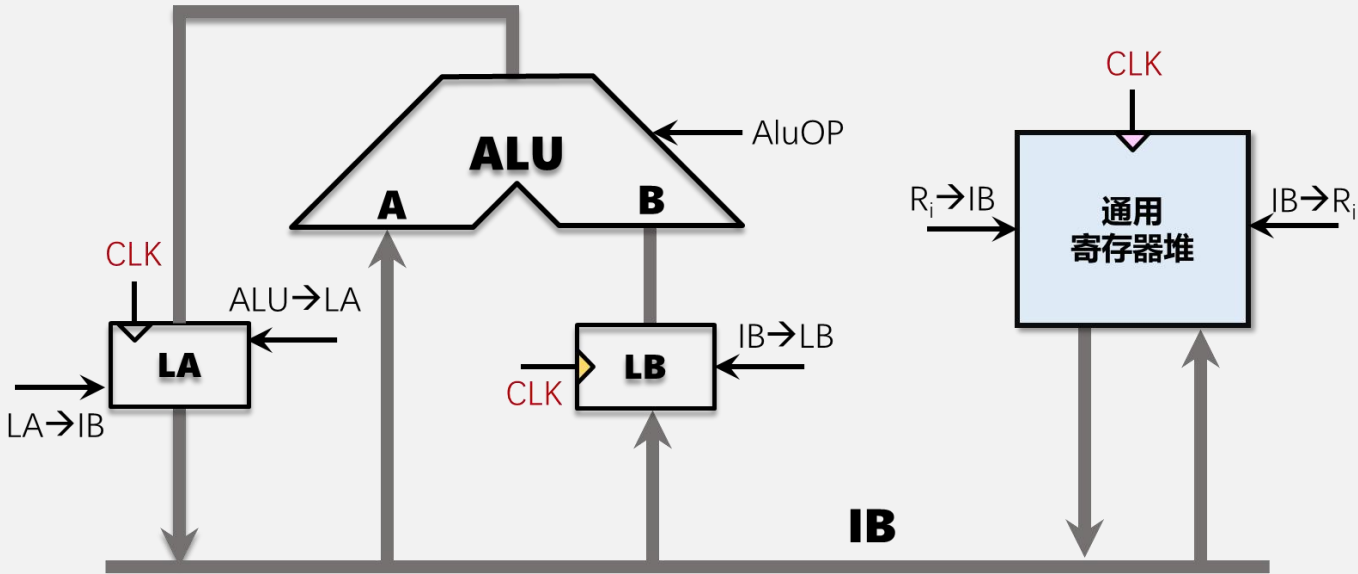

$(R0) + (R1) \rightarrow R0$

$R_0 \rightarrow LA$

数据通路?


$R_0 \rightarrow LB \rightarrow ALU \rightarrow LA$

T1:有效:  $R_0 \rightarrow IB$ 、 $IB \rightarrow LB$ 、CLK

T2: 有效:  $ALU \rightarrow LA$ 、CLK

## 5.6 运算器设计

### 3.单总线结构运算器组织及控制

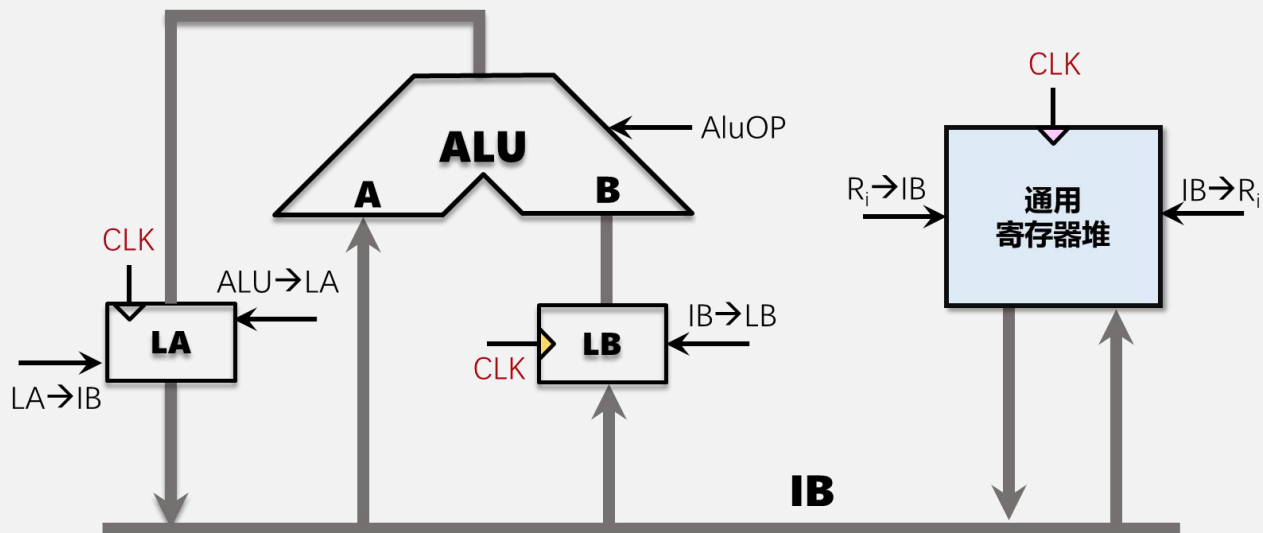

$$(R_0) + (R_1) \rightarrow R_0$$

$R_1 \rightarrow LB$

T3:有效:  $R_1 \rightarrow IB$ 、 $IB \rightarrow LB$ 、CLK、 $LA \rightarrow IB$ 使LA输出高阻

无效:  $IB \rightarrow R_i$ 、 $ALU \rightarrow LA$

$ALU \rightarrow LA$

T4:有效:  $AluOP$ 、 $ALU \rightarrow LA$ 、CLK、 $LA \rightarrow IB$ 、 $R_i \rightarrow IB$ 使GR输出高阻

无效:  $IB \rightarrow R_i$ 、 $IB \rightarrow LB$


$LA \rightarrow R_0$

T5:有效:  $LA \rightarrow IB$ 、 $IB \rightarrow R_0$ 、CLK、 $R_i \rightarrow IB$ 使GR输出高阻

无效:  $IB \rightarrow LB$ 、 $AluOP$
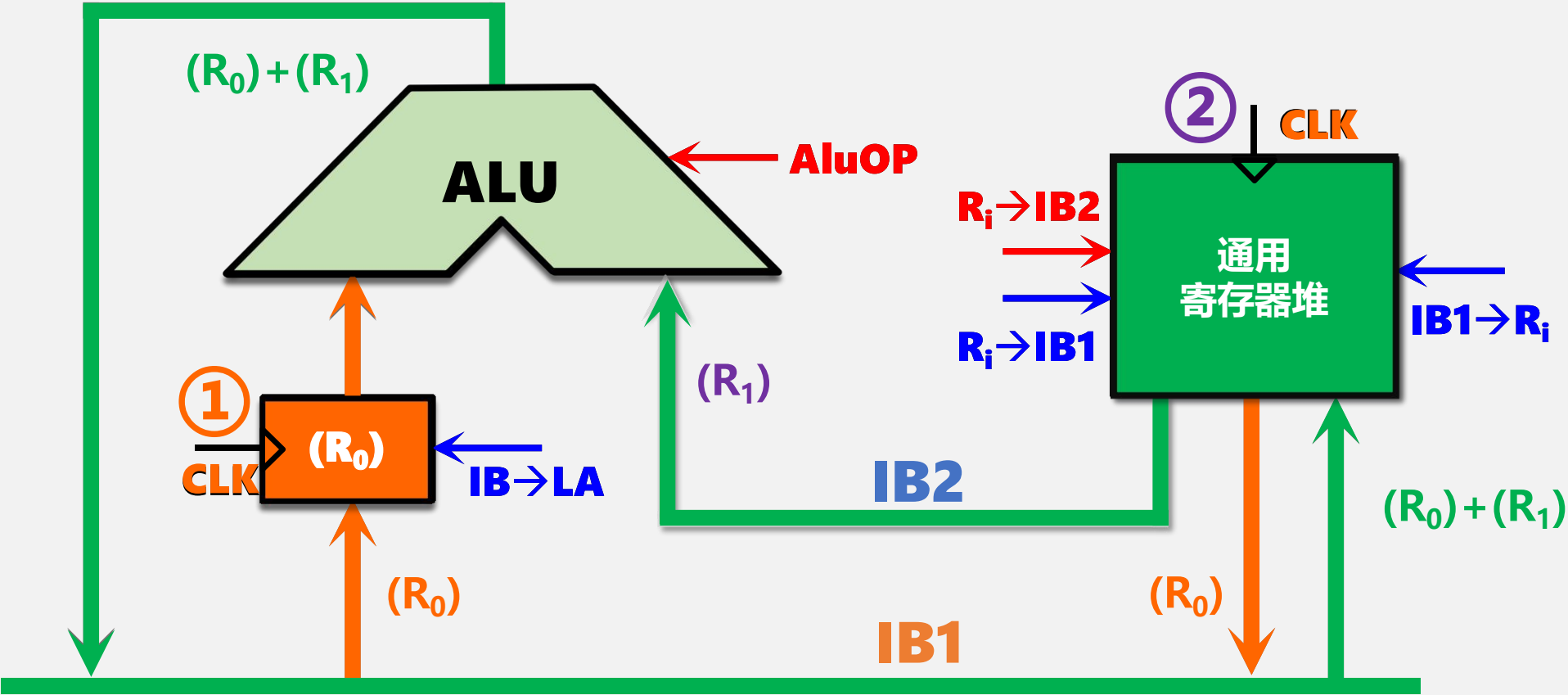
## 4. 双总线结构运算器组织及控制

ADD R0,R1       $(R_0)+(R_1) \rightarrow R_0$




- 双总线，1个锁存器，2个时钟周期
- 运算器工作的条件：ALU输出和  $R_i \rightarrow IB1$  带三态



# 5.6 运算器设计

## 4. 双总线结构运算器组织及控制

 

$(R0) + (R1) \rightarrow R0$

T1:  $R_0 \rightarrow LA$

有效:  $R_i \rightarrow IB_1$ 、 $R_i \rightarrow IB_2$ 、 $IB \rightarrow LA$ 、CLK、ALUOP使ALU输出高阻


无效:  $IB_1 \rightarrow R_i$ 、 $R_i \rightarrow IB_2$

T2:  $R_1 \rightarrow IB_2$ ,  $ALU \rightarrow R_0$

有效:  $R_1 \rightarrow IB_2$ 、ALUOP、 $IB_1 \rightarrow R_i$ 、CLK、 $R_i \rightarrow IB_1$ 输出高阻

无效:  $IB \rightarrow LA$

## 4. 双总线结构运算器组织及控制

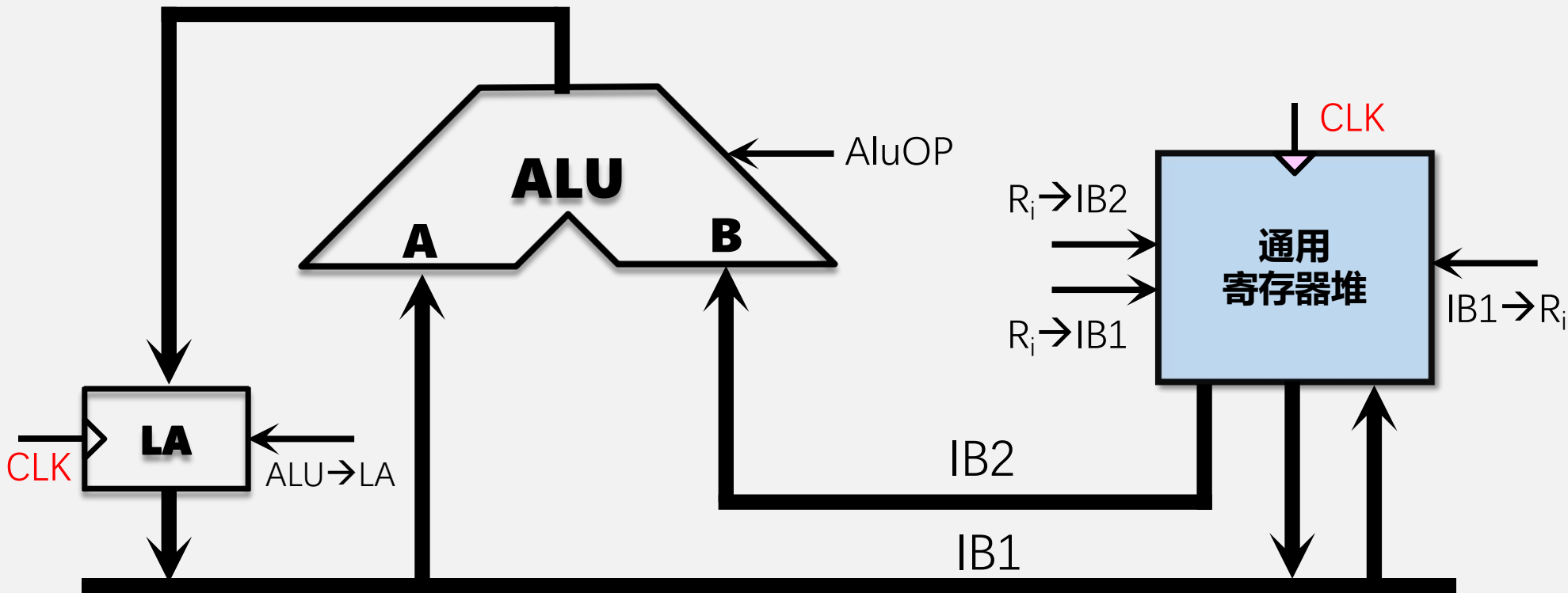


- ◆ 该总线连接存在的问题？ 输出冲突：LA、通用寄存器堆(GR)向IB1的输出控制
- ◆ 电路正常工作的条件？ 方法: LA、GR向IB1 增加三态控制      ALU输出需要三态吗？



# 5.6 运算器设计

## 4. 双总线结构运算器组织及控制

 




# 5.6 运算器设计


## 4. 双总线结构运算器组织及控制

$(R_0) + (R_1) \rightarrow R_0$

 



## 4. 双总线结构运算器组织及控制

 

$$(R0) + (R1) \rightarrow R0$$

T1:  $R_0 \rightarrow \text{ALU}$ 、 $R_1 \rightarrow \text{ALU}$ 、 $\text{ALU} \rightarrow \text{LA}$       有效:  $R_i \rightarrow \text{IB}_1$ 、 $R_i \rightarrow \text{IB}_2$ 、 $\text{ALuOP}$ 、 $\text{CLK}$ 、 $\text{LA} \rightarrow \text{IB}_1$ 使LA输出高阻

无效:  $\text{IB}_1 \rightarrow R_i$


T2:  $\text{LA} \rightarrow R_0$       有效:  $\text{LA} \rightarrow \text{IB}_1$ 、 $\text{IB}_1 \rightarrow R_i$ 、 $\text{CLK}$ 、 $R_i \rightarrow \text{IB}_1$ 输出高阻      无效:  $\text{ALuOP}$ 、 $\text{ALU} \rightarrow \text{LA}$




# 5.6 运算器设计

## 5. 三总线结构运算器组织及控制

$(R_0) + (R_1) \rightarrow R_0$

 

## 5. 三总线结构运算器组织及控制

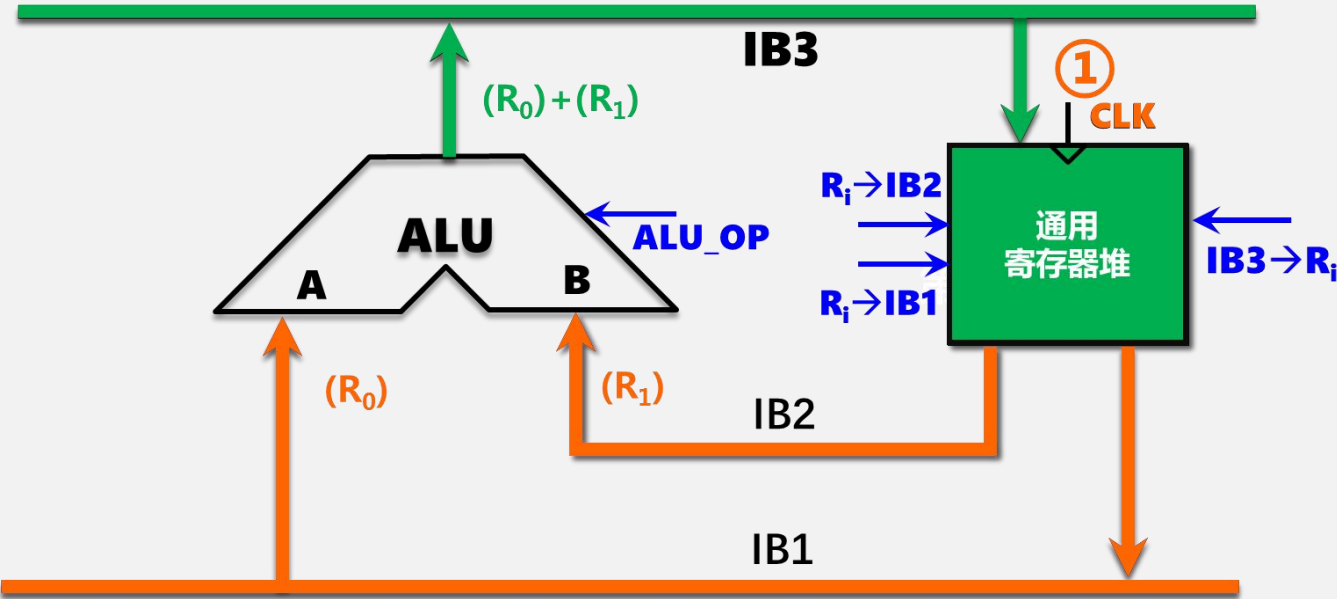

$$(R_0) + (R_1) \rightarrow R_0$$

T1:  $R_0 \rightarrow \text{ALU}$ 、 $R_1 \rightarrow \text{ALU}$ 、 $\text{ALU} \rightarrow R_0$


有效:  $R_i \rightarrow \text{IB}_1$ 、 $R_i \rightarrow \text{IB}_2$ 、 $\text{IB}_3 \rightarrow R_i$ 、 $\text{ALU\_OP}$ 、 $\text{CLK}$



# 5.6 运算器设计
 
## 5. 三总线结构运算器组织及控制

MOV R0 , R1      (R<sub>0</sub>) → R<sub>1</sub>



数据通路: GR → ALU → GR


有效: R<sub>i</sub>→IB<sub>2</sub>、ALuOP、IB3 →R<sub>i</sub>、 CLK



# 5.6 运算器设计

 
## 5. 三总线结构运算器组织及控制

MOV R0 , R1      (R<sub>0</sub>) → R<sub>1</sub>



数据通路: GR → 旁路器 → GR

 有效: R<sub>i</sub> → IB1 、 IB1 → IB3 、 IB3 → R<sub>i</sub> 、 CLK



# 第四部分完