

# 第四章 组合逻辑电路设计

秦磊华 计算机学院

## 知识目标

- 1.能从不同的维度对逻辑函数化简进行评价;
- 2.能区分不同逻辑问题表达方式的优缺点, 根据设计任务选择合适的逻辑问题表达方式;
- 3.能识别逻辑函数表达式中存在的险像类型;

## 能力目标

- 1.分析和优化组合逻辑电路;
- 2.基本组合逻辑电路设计;
- 3.消除组合逻辑电路存在的险像;

## 素质目标

- 1.工程伦理与工匠精神;

若逻辑电路在任何时刻产生的**稳定输出值**仅仅取决于该时刻**各输入值**的组合，而与**过去的输入值无关**，则称为组合逻辑电路。



$$F_i = f_i(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad i = 1, 2, \dots, m$$

- 由逻辑门电路组成，不包含任何记忆(存储)元件
- 信号单向传输，不存在反馈回路



## 4.2 组合逻辑电路分析

### 分析:

找出给定的逻辑电路输出与输入之间的逻辑关系;

### 目的:

得到给定逻辑电路功能, 评价、改进和完善不合理方案等

1.根据电路写出输出函数表达式



2.对函数表达式化简




3.列出函数真值表



4.功能评述与优化

**例1** 分析下图所示组合逻辑电路。

 

**解** 根据逻辑电路图写出输出函数表达式

$$F = \overline{P_4 P_5} = \overline{\overline{A}(B + C) \overline{A}BC}$$




## 4.2 组合逻辑电路分析

(用代数法1)化简输出函数表达式F

$$F = \overline{\overline{A(B+C)}ABC}$$

$$= \overline{AB} + \overline{AC} + \overline{A\overline{B}} + \overline{A\overline{C}}$$

$$= A \oplus B + A \oplus C$$

 

真值表

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0




功能: 不一致电路



# 4.2 组合逻辑电路分析

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$F = A \oplus B + A \oplus C$

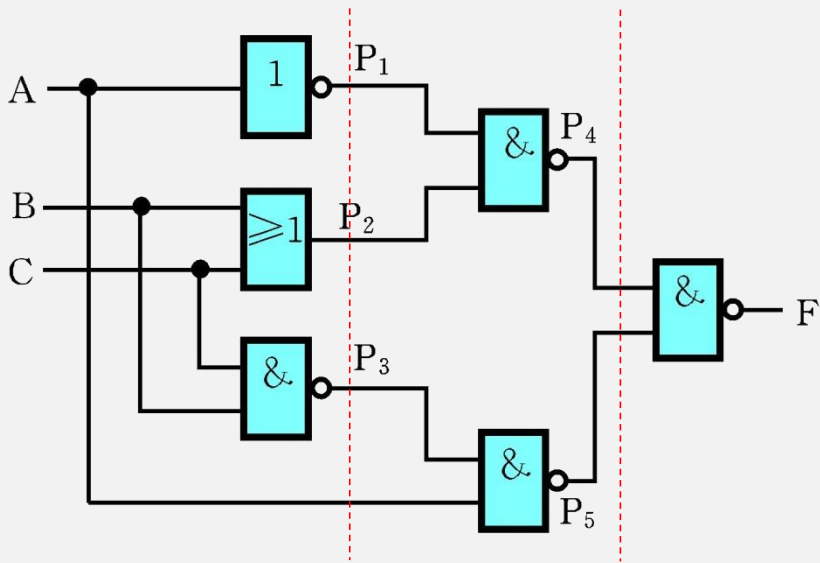
 
 


3级6门 到 2级3门

## 74LS04 TI DataSheet

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
$t_{PLH}$	A	Y	$R_L = 2\text{ k}\Omega$ and $C_L = 15\text{ pF}$		9	15	ns
$t_{PHL}$					10	15	

74LS04(6-非门)

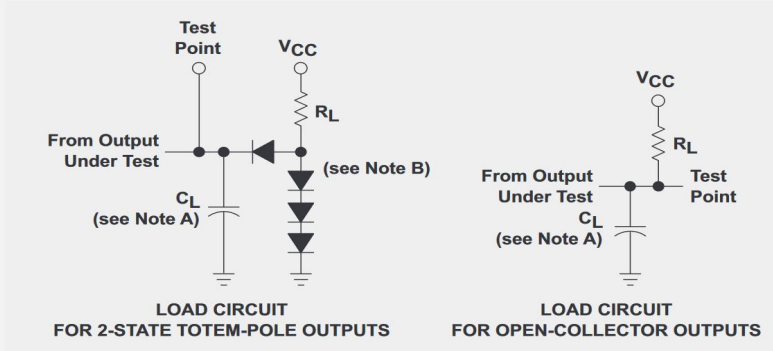 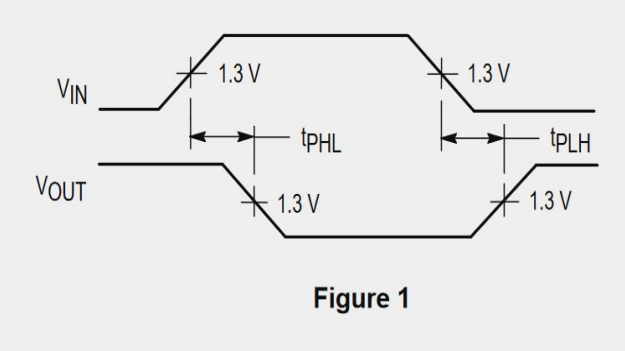





# 4.2 组合逻辑电路分析

AC CHARACTERISTICS (T<sub>A</sub> = 25°C)

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
t <sub>PLH</sub>	Turn-Off Delay, Input to Output		14	22	ns	V <sub>CC</sub> = 5.0 V C <sub>L</sub> = 15 pF
t <sub>PHL</sub>	Turn-On Delay, Input to Output		14	22	ns	

V<sub>CC</sub> = 5 V, T<sub>A</sub> = 25°C, and over operating free-air temperature range (unless otherwise noted). See [Figure 2](#).

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
t <sub>PLH</sub>	A or B	Y	R <sub>L</sub> = 2 kΩ and C <sub>L</sub> = 15 pF		9	15	ns
t <sub>PHL</sub>					10	15	

AC CHARACTERISTICS (T<sub>A</sub> = 25°C)

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
t <sub>PLH</sub> t <sub>PHL</sub>	Propagation Delay, Other Input LOW		12 10	23 17	ns	V <sub>CC</sub> = 5.0 V C <sub>L</sub> = 15 pF
t <sub>PLH</sub> t <sub>PHL</sub>	Propagation Delay, Other Input HIGH		20 13	30 22	ns	

AC CHARACTERISTICS (T<sub>A</sub> = 25°C)

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
t <sub>PLH</sub>	Turn-Off Delay, Input to Output		8.0	15	ns	V <sub>CC</sub> = 5.0 V C <sub>L</sub> = 15 pF
t <sub>PHL</sub>	Turn-On Delay, Input to Output		10	20	ns	

74LS32(4-2输入端或门)

74LS00(4-2输入端与非门)



74LS86(4-2输入端异或门)

74LS08(4-2输入端与门)



# 4.2 组合逻辑电路分析


型号	功能	PDT <sub>MAX</sub>
74LS86	4-2异或	30ns
74LS32	4或门	22ns
74LS00	4-2与非门	15ns
74LS04	6-非门	15ns
74LS08	4-2与门	20ns

 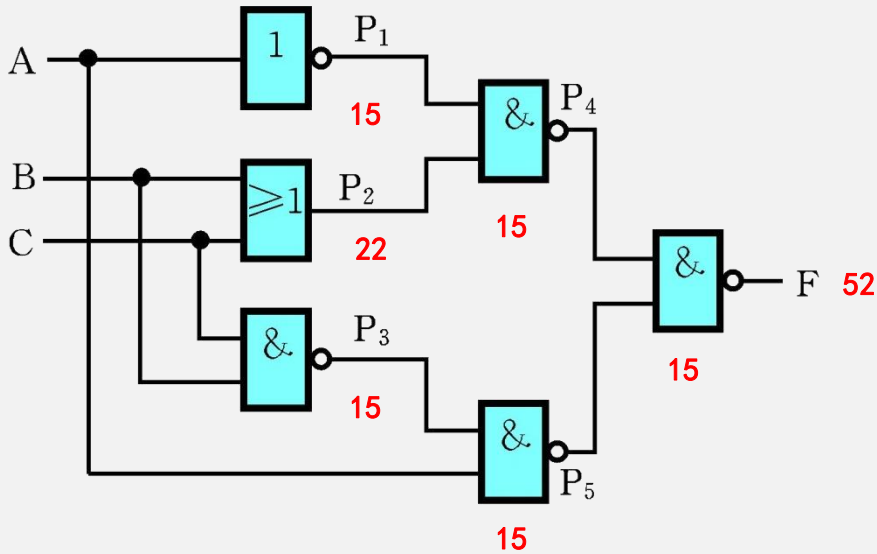

(用代数法2) 化简输出函数表达式F


$$\begin{aligned}
 F &= \overline{A}(B + C) + A\overline{BC} \\
 &= \overline{A}B + \overline{A}C + A\overline{B}\overline{C} \\
 &= \overline{A}B + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{C} \\
 &= \overline{A}B + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{C} \\
 &= \overline{A}B + \overline{B}C + A\overline{C}
 \end{aligned}$$

型号	功能	PDT <sub>MAX</sub>
74LS86	4-2异或	30ns
74LS32	4-2或门	22ns
74LS00	4-2与非门	15ns
74LS04	6-非门	15ns
74LS08	4-2与门	20ns


 




# 4.2 组合逻辑电路分析

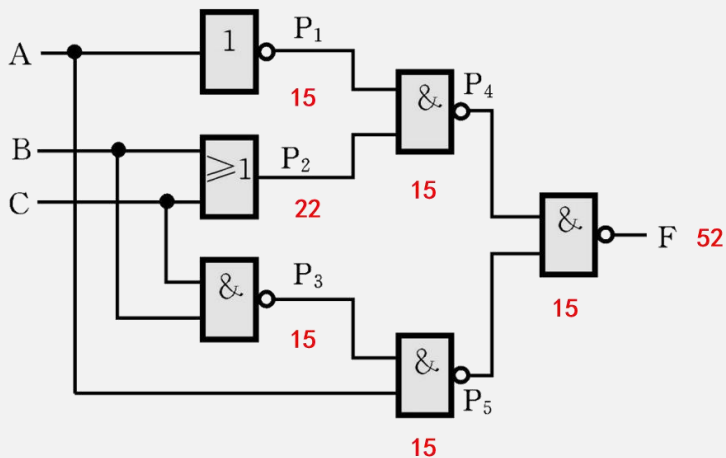

$f = 1/(52 * 10^{-9}s) = 19.2\text{MHZ}$


 
 


$f = 1/(57 * 10^{-9}s) = 17.5\text{MHZ}$




# 4.2 组合逻辑电路分析

型号	功能	PDT <sub>MAX</sub>	价格
74LS86	4-2异或	30ns	1.06
74LS32	4或门	22ns	2
74LS00	4-2与非门	15ns	1.06
74LS04	6-非门	15ns	2.5
74LS08	4-2与门	20ns	2.5

  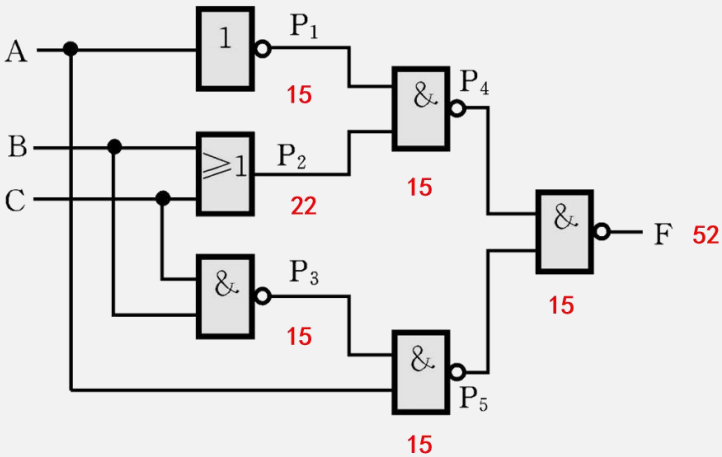

**例2** 分析下图所示逻辑电路。

 

**解** 写出输出函数表达式

$$S = \overline{\overline{AB} \cdot A} \cdot \overline{\overline{AB} \cdot B}$$

$$C = \overline{\overline{AB}}$$



# 4.2 组合逻辑电路分析

用代数法化简输出函数如下：


$$\begin{aligned} S &= \overline{\overline{AB} \cdot A \cdot \overline{AB} \cdot B} &= \overline{AB} \cdot A + \overline{AB} \cdot B \\ & &= (\overline{A} + \overline{B}) \cdot A + (\overline{A} + \overline{B}) \cdot B \\ & &= A\overline{B} + \overline{A}B \\ & &= A \oplus B \end{aligned}$$

$$C = \overline{\overline{AB}} = AB$$

型号	功能	PDT <sub>MAX</sub>
74LS86	4-2异或	30ns
74LS32	4或门	22ns
74LS00	4-2与非门	15ns
74LS04	6-非门	15ns
74LS08	4-2与门	20ns

真值表

A B	S C
0 0	0 0
0 1	1 0
1 0	1 0
1 1	0 1

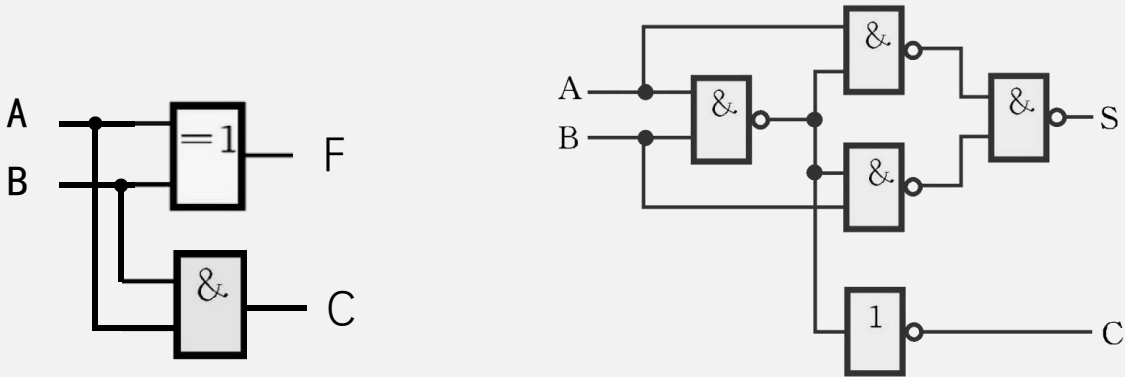


时延!



# 4.2 组合逻辑电路分析


不带反变量的逻辑函数化简

$F=\Sigma m(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)$

 

$F=\overline{A}B + B\overline{C} + A\overline{D} + A\overline{B}$

型号	功能	PDT <sub>MAX</sub>
74LS86	4-2异或	30ns
74LS32	4或门	22ns
74LS00	4-2与非门	15ns
74LS04	6-非门	15ns
74LS08	4-2与门	20ns

 







# 4.2 组合逻辑电路分析
 
## 无反变量化简1

$$\begin{aligned} F &= \overline{A}B + B\overline{C} + A\overline{D} + A\overline{B} \\ &= \overline{A}B + A\overline{D} + B\overline{C} + A\overline{B} \\ &= B(\overline{A} + \overline{C}) + A(\overline{D} + \overline{B}) \\ &= \overline{BAC} + \overline{ADB} \\ &= \overline{\overline{\overline{BAC}} \cdot \overline{\overline{ADB}}} \end{aligned}$$



型号	功能	PDT <sub>MAX</sub>
74LS86	4-2异或	30ns
74LS32	4-2或门	22ns
74LS00	4-2与非门	15ns
74LS04	6-非门	15ns
74LS08	4-2与门	20ns



 


# 4.2 组合逻辑电路分析

## 无反变量化简2

$$\begin{aligned}
 F &= \overline{A} B + B \overline{C} + A \overline{D} + A \overline{B} \\
 &= \overline{A} B + A \overline{D} + B \overline{C} + A \overline{B} \\
 &= \overline{A} B + A \overline{D} + B \overline{D} + B \overline{C} + A \overline{B} + A \overline{C} \\
 &= \overline{A} B + B \overline{D} + B \overline{C} + A \overline{D} + A \overline{B} + A \overline{C} \\
 &= B(\overline{A} + \overline{D} + \overline{C}) + A(\overline{D} + \overline{B} + \overline{C}) \\
 &= \overline{BADC} + \overline{ADBC} \\
 &= \overline{BABCD} + \overline{AABCD} \\
 &= \overline{\overline{\overline{BABCD}} \cdot \overline{\overline{AABCD}}}
 \end{aligned}$$

型号	功能	PDT <sub>MAX</sub>
74LS86	4-2异或	30ns
74LS32	4或门	22ns
74LS00	4-2与非门	15ns
74LS04	6-非门	15ns
74LS08	4-2与门	20ns

   

## 4.3 组合逻辑电路设计


求出特定条件下实现给定功能的逻辑电路，也称为逻辑综合。




设计关键 → 将实际应用中的各种要求，包括逻辑问题  
和非逻辑问题，抽象出问题的逻辑关系。

## 4.3 组合逻辑电路设计

### 设计流程

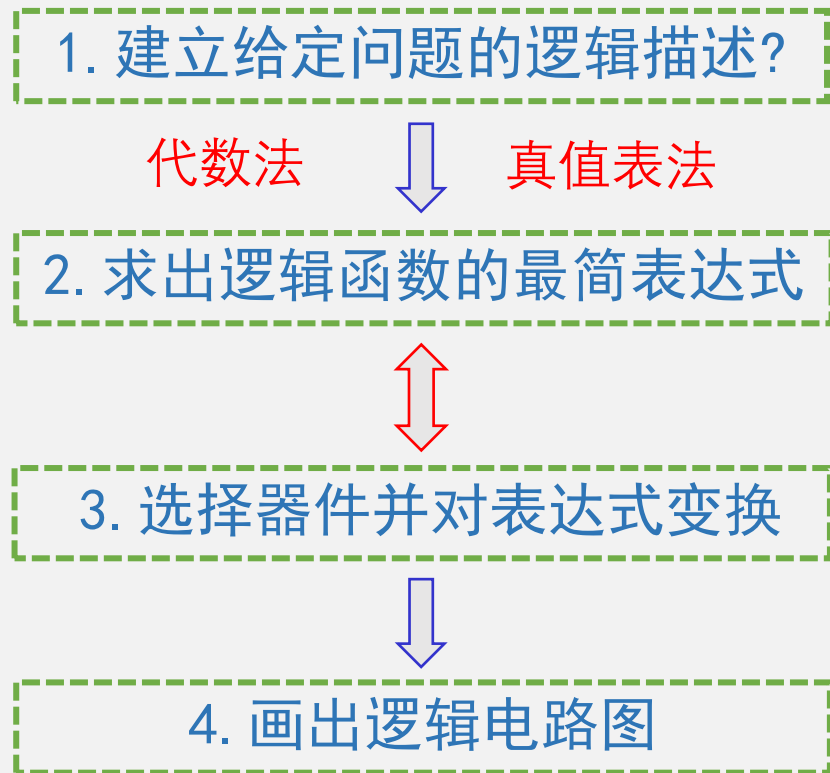

### 分析流程

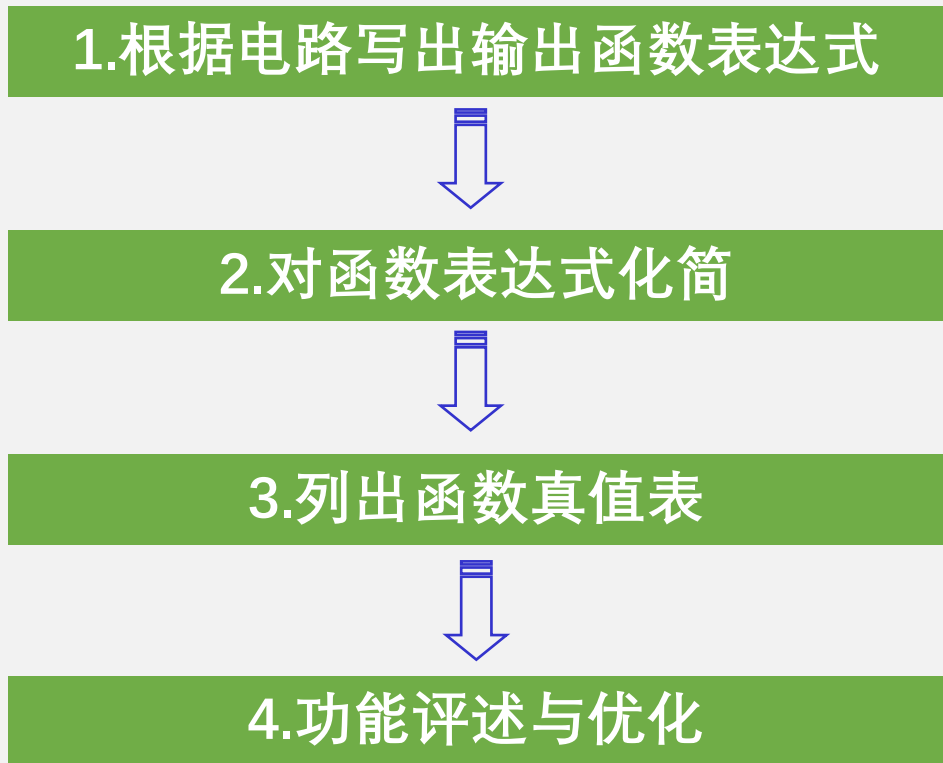




## 4.3 组合逻辑电路设计

例1 设计一个三变量“多数表决电路”

1)建立给定问题的逻辑描述



A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 

$$F(A,B,C) = \sum m (3,5,6,7)$$

2) 求出逻辑函数的最简表达式


$$F(A,B,C) = \sum m (3,5,6,7)$$

		AB			
C		00	01	11	10
	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

⇒  $F(A, B, C) = AB + AC + BC$

3) 选择逻辑门类型实现电路

- 与门+或门
- 与非门

 



## 4.3 组合逻辑电路设计

例1 设计一个三变量“多数表决电路”

能直接用代数法吗？

**例2** 设计一个比较两个三位二进制数是否相等的数值比较器。

(两个3位二进制数分别为  $A = a_3a_2a_1$ ,  $B = b_3b_2b_1$ )

1) 建立给定问题的逻辑描述

尝试用真值表法描述该逻辑问题

$$F = (\overline{a_3} \cdot \overline{b_3} + a_3 b_3) \cdot (\overline{a_2} \cdot \overline{b_2} + a_2 b_2) \cdot (\overline{a_1} \cdot \overline{b_1} + a_1 b_1)$$




2) 求出逻辑函数最简表达式

$$F = (\overline{a_3} \cdot \overline{b_3} + a_3 b_3) \cdot (\overline{a_2} \cdot \overline{b_2} + a_2 b_2) \cdot (\overline{a_1} \cdot \overline{b_1} + a_1 b_1)$$

 
3) 选择逻辑门类型并进行逻辑函数变换(分析采用何种门最简单)

$$\begin{aligned} F &= (\overline{a_3} \cdot \overline{b_3} + a_3 b_3) \cdot (\overline{a_2} \cdot \overline{b_2} + a_2 b_2) \cdot (\overline{a_1} \cdot \overline{b_1} + a_1 b_1) \\ &= \overline{a_3 \oplus b_3} \cdot \overline{a_2 \oplus b_2} \cdot \overline{a_1 \oplus b_1} \\ &= \overline{(a_3 \oplus b_3) + (a_2 \oplus b_2) + (a_1 \oplus b_1)} \end{aligned}$$



在理解的基础上写出  $F_{A>B}$  的表达式
 
$$F=A_3\overline{B_3} + (\overline{A_3}\overline{B_3} + A_3B_3)A_2\overline{B_2} + (\overline{A_3}\overline{B_3}+A_3B_3)(\overline{A_2}\overline{B_2}+A_2B_2)A_1\overline{B_1}$$



如何实现  $F_{A<B}$  的功能?

**例3** 设计组合逻辑电路实现下列真值表的功能(包含无关项)

ABCD	F	ABCD	F
0 0 0 0	d	1 0 0 0	0
0 0 0 1	d	1 0 0 1	1
0 0 1 0	d	1 0 1 0	0
0 0 1 1	0	1 0 1 1	1
0 1 0 0	0	1 1 0 0	1
0 1 0 1	0	1 1 0 1	d
0 1 1 0	0	1 1 1 0	d
0 1 1 1	1	1 1 1 1	d

$$F(A,B,C,D) = \sum m(7,9,11,12) + \sum d(0,1,2,13,14,15)$$



# 4.3 组合逻辑电路设计

$$F(A,B,C,D) = \sum m(7,9,11,12) + \sum d(0,1,2,13,14,15)$$

CD \ AB	AB			
	00	01	11	10
00	d	0	1	0
01	d	0	d	1
11	0	1	d	1
10	d	0	d	0

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD$$


CD \ AB	AB			
	00	01	11	10
00	d	0	1	0
01	d	0	d	1
11	0	1	d	1
10	d	0	d	0

$$F(A, B, C, D) = AB + AD + BCD$$

使用无关项会带来问题吗? 如何处理?

## 4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

### 1. 竞争

 


- 1) 信号经过任何部件都会产生时延，导致输入稳定时输出并不立即达到稳定
- 2) 时延长短与信号经过门的级数、逻辑门的时延及导线长短等因数有关；
- 3) 时延的危害：速度下降，信号波形参数变坏，产生竞争险象等；
- 4) 竞争：组合电路中，信号经不同途径达到某一会合点时存在时差的现象。

## 4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

常见的逻辑门时延

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
$t_{PLH}$	A or B	Y	$R_L = 2\text{ k}\Omega$ and $C_L = 15\text{ pF}$		9	15	ns
$t_{PHL}$					10	15	

2输入与非  
74LS00

 

$f_A$ 的范围?

## 4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

### 4) 竞争的类型

- 非临界竞争: 不产生输出错误的竞争
- 临界竞争: 导致输出错误的竞争

### 2. 险象


1)险象的概念: 由竞争导致的错误输出信号

2)险象的特征

组合电路中的险象是一种瞬态现象，它表现为在输出端产生不应有的尖脉冲，暂时地破坏正常逻辑关系。一旦瞬态过程结束，即可恢复正常逻辑关系。



### 2. 险象

 


$$F = \overline{\overline{A}B} + \overline{\overline{A}C}$$

$$= A\overline{A}BC$$

$$= A\overline{A} \quad (B=C=1)$$

$$= 0$$

 


A从0到1: 发生了“1”型险象


A从1到0: 不发生险象

## 4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

### 2. 险象

 

 
$$F = \overline{\overline{AB}} \cdot \overline{\overline{AC}} = AB + \overline{AC}$$
$$= A + \overline{A} \quad (B=C=1) = \textcolor{red}{1}$$



A从0到1: 不发生险象  
从1到0: “0”型险象

## 4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

### 3) 0”型与“1”型险象

 

$$\left. \begin{aligned} F &= A + \bar{A} \\ F &= A \bar{A} \end{aligned} \right\}$$

险像演示

## 4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

### 3. 险象的判断

$$F = A + \bar{A} \quad F = A \bar{A}$$

- 1) 当变量X同时以原变量和反变量的形式出现在函数表达式中;
- 2) 在一定条件下该函数表达式可简化成  $X + \bar{X}$  或  $X \cdot \bar{X}$  。

- 代数方法
- 卡诺图方法

## 4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

**例1** 已知描述某组合电路的逻辑函数表达式为

$$F = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}B + AC$$

判断该逻辑电路是否可能产生险象。

**解** 由表达式知，变量A和C均具备竞争条件，对他们分别进行分析。

变量A：

$$\begin{array}{ll} BC=00 & F = \overline{A} \\ BC=01 & F = A \\ BC=10 & F = \overline{A} \\ BC=11 & F = A + \overline{A} \end{array}$$

即：当B=C=1时，A的变化可能使电路产生0型险象。

类似地分析变量C的竞争是否可能产生险象。

## 4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

**例2** 判断函数  $F = (A + B) \cdot (\bar{A} + C) \cdot (\bar{B} + C)$  逻辑电路中是否可能产生险象。

**解** 函数表达式可知，变量A和B均具备竞争条件。

考察变量B：

AC=00	$F = B\bar{B}$
AC=01	$F = B$
AC=10	$F = 0$
AC=11	$F = 1$

可见，当A=C=0时，B的变化可能使电路输出产生1型险象

类似地分析变量A的竞争是否可能产生险象。

## 4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

**例3** 判断函数表达式  $F = \bar{A}D + \bar{A}C + ABC\bar{C}$  对应的电路是否可能产生险象。

**解** 作出函数的卡诺图

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	0	1	0
	01	1	1	1	0
	11	1	1	0	0
	10	1	1	0	0

由图可知，卡诺圈 1 和卡诺圈 2 之间存在相邻最小项  $m_5$  和  $m_{13}$ ，且  $m_5$  和  $m_{13}$  不被同一卡诺圈所包含，两个卡诺圈“相切”。

即  $B=D=1, C=0, F=A+\bar{A}$

## 4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

### 5. 险象的消除

#### 1) 增加冗余项

$$F = A + \bar{A} \quad \Longrightarrow \quad \text{或冗余“与项”}$$

$$F = A \cdot \bar{A} \quad \Longrightarrow \quad \text{与冗余“或项”}$$

冗余项的选择可以采用代数法或卡诺图法确定。



# 4.4 组合逻辑电路的竞争与险象


例1 用增加冗余项的方法消除右图所示电路中可能产生的险象。

解：  $F = AB + \bar{A}C$

当B=C=1时，A的变化可能使输出产生“0”型险象。



若在函数表达式中增加冗余项BC：

$F = AB + \bar{A}C + BC$

 

基于简化后的表达式

可消除“0”型险象。

 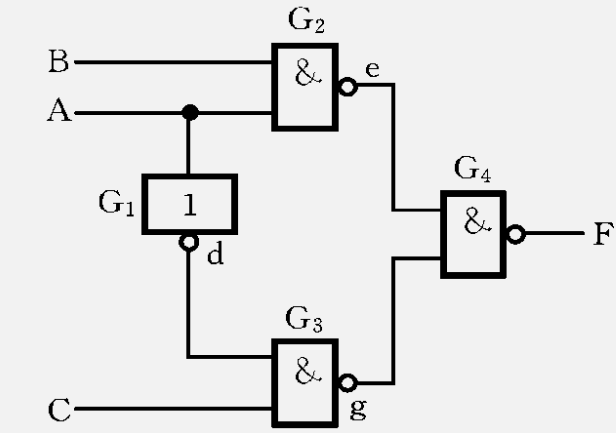

## 4.4 组合逻辑电路的竞争与险象


冗余项也可以通过卡诺图方法添加（现场练习）

$$F = AB + \bar{A}C$$

$$F = \bar{A}C + B\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}$$

## 4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

### 2) 增加惯性延时环节

 


图中RC电路是**低通滤波器**。由于竞争引起的险象是一些频率很高的尖脉冲信号，因此，险象在通过RC电路后能基本被滤掉。


## 4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

### 3)选通法

利用选通脉冲从时间上使输出避开险象脉冲。

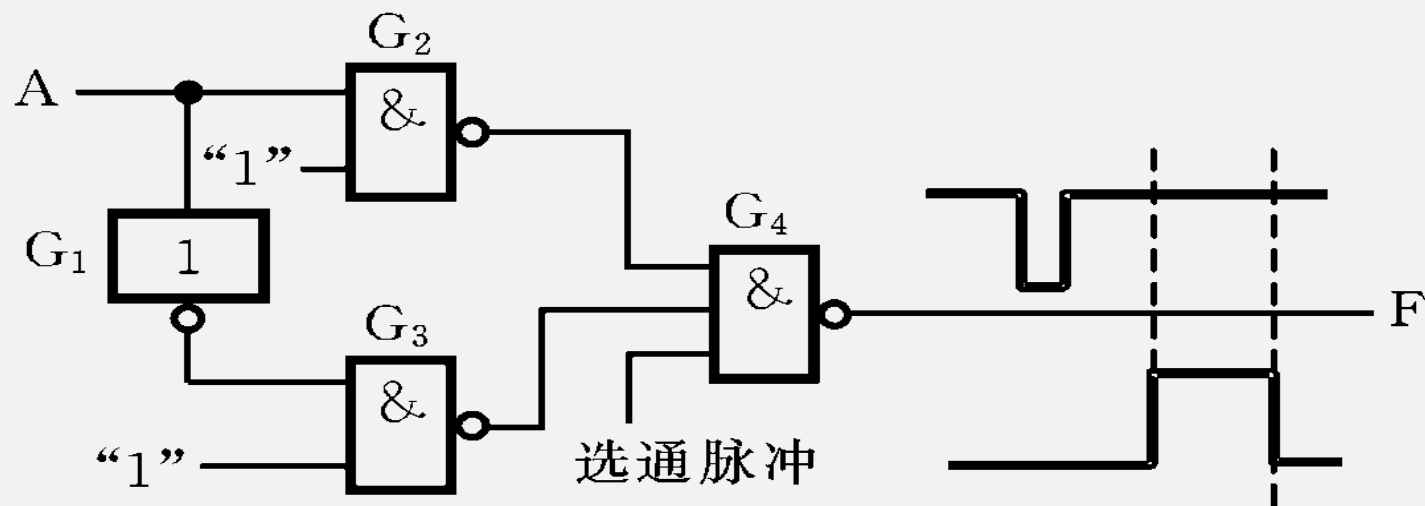

选通脉冲对电路的输出门加以控制，使输出避开险象脉冲，送出稳定输出信号。

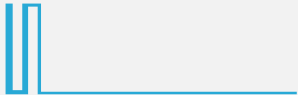

第一部分完